

Der Stromkreis

BEOBSACHTUNGSBOGEN

Damit Strom fließen kann, muss der Stromkreis immer _____ sein. Für einen Stromkreis braucht man die _____ (z.B.: Batterie) und den _____ (z.B.: Glühbirne).

Was passiert, wenn der Stromkreis nicht geschlossen ist?

Zeichne hier einen Stromkreis auf und beschrifte!

